

MÉTODOS DE SIMULACIÓN Y MODELADO

Solución al Trabajo Práctico - Enero de 2024

Ejercicio 1

Lea el artículo citado a continuación, que puede descargar de la página web de la asignatura, y conteste **detalladamente** a las preguntas.

Åström, K.J., Elmqvist, H., Mattsson, S.E. *Evolution of continuous-time modeling and simulation*. The 12th European Simulation Multiconference, ESM'98, June 16–19, 1998, Manchester, UK.

1. ¿Qué analogías pueden establecerse entre el modelado basado en diagramas de bloques y el paradigma de la simulación analógica?
2. ¿Qué es el paradigma de modelado físico? ¿Qué tipo de modelos matemáticos se obtienen de aplicar el paradigma del modelado físico?
3. ¿Qué diferencias hay entre el paradigma de la simulación analógica y el paradigma del modelado físico?
4. Explique detalladamente la Figura 1 basándose en el artículo.

 


Figura 1: Evolución del modelado y simulación de tiempo continuo.

Solución al Ejercicio 1

En este ejercicio el alumno debe contestar, con sus propias palabras, a las cuestiones planteadas.

Ejercicio 2

El circuito mostrado en la Figura 2 está compuesto por los componentes siguientes: una batería de voltaje constante U_S , dos resistencias de valores constantes R_S y R_L , un condensador de valor constante C , dos interruptores y un circuito de control.

 


Figura 2: Diagrama del circuito.

El circuito de control tiene dos entradas (b_{in} y la entrada de la señal de reloj clk) y dos salidas (b_0 y b_1). Las entradas aplicadas y las salidas obtenidas son señales binarias. Las señales binarias se describen en este modelo mediante variables Booleanas. Las transiciones en las señales de salida se producen en el flanco de subida de la señal de reloj (clk), es decir, en el instante en que ésta pasa de valer *false* a valer *true*. La señal de reloj tiene un periodo (T_{clk}) constante conocido. La tabla de la verdad del circuito de control es la siguiente:

b_{in}	b_0	b_1
false	true	false
true	false	true

Las dos salidas (b_0 y b_1) del circuito de control están conectadas al puerto de control de sendos interruptores. El interruptor se modela como una resistencia de valor variable, de la forma descrita a continuación.

- Mientras la señal Booleana aplicada al puerto de control del interruptor vale *true*, la resistencia del interruptor vale $R_{closed} = 10^{-8} \Omega$.
- Mientras la señal Booleana aplicada al puerto de control del interruptor vale *false*, la resistencia del interruptor vale $R_{open} = 10^8 \Omega$.

El modelo debe permitir calcular la evolución de las variables Booleanas b_0, b_1 ; de los voltajes u_1, u_2, u_3 y u_4 ; y de las corrientes i_1, i_2 e i_3 .

Se asignan los valores siguientes a los parámetros: $U_S = 12 \text{ V}$, $R_S = 8000 \Omega$, $R_L = 5000 \Omega$, $C = 0.0001 \text{ F}$, $T_{clk} = 1 \text{ s}$. En el instante inicial, el voltaje u_3 vale 5 V . En el instante inicial, se produce un flanco de subida de la señal de reloj. El modelo se simula durante 12 s . La señal B , que es aplicada al puerto de entrada b_{in} del circuito de control, es conocida. Su evolución se muestra en la Figura 3.

 


Figura 3: Evolución de la variable B .

1. Escriba las ecuaciones del modelo.
2. Asigne la causalidad computacional. Si el modelo que ha planteado tuviera lazos algebraicos lineales, manipúlelos “a mano” a fin de obtener el modelo ordenado y resuelto.
3. Escriba el diagrama de flujo del algoritmo para la simulación de este modelo. Emplee el método de integración de Euler explícito. La condición de finalización de la simulación es que el tiempo alcance el valor 12 s .
4. Programe el algoritmo anterior en lenguaje R y ejecute la simulación. Explique detalladamente cómo ha escogido el tamaño del paso de integración. Represente gráficamente frente al tiempo las variables siguientes: $B, clk, b_0, b_1, u_1, u_2, u_3, u_4, i_1, i_2, i_3$.

Solución al Ejercicio 2

Las ecuaciones del modelo se muestran a continuación. No se muestran las asignaciones de valor a las constantes y parámetros. El operador % que aparece en la expresión derecha de la segunda ecuación representa el operador módulo, esto es, el resto obtenido al realizar la división entera. La función sample y la cláusula when se definen como en Modelica. La variable t representa el tiempo medido en segundos.

$$\begin{aligned}
 B &= t \geq 0.75 \text{ and } t < 1.5 \text{ or } t \geq 3.75 \text{ and } t < 6.75 \\
 clk &= (t \% T_{clk}) < 0.5 \\
 b_{in} &= B \\
 \text{when sample}(0, 0.5 \cdot T_{clk}) \text{ then} \\
 &\quad b_0 := \text{not } b_{in} \\
 &\quad b_1 := b_{in} \\
 \text{end when} \\
 u_1 &= U_S \\
 R_{sw1} &= \begin{cases} R_{closed} & \text{si } b_0 = true \\ R_{open} & \text{en caso contrario} \end{cases} \\
 R_{sw2} &= \begin{cases} R_{closed} & \text{si } b_1 = true \\ R_{open} & \text{en caso contrario} \end{cases} \\
 u_1 - u_2 &= i_1 \cdot R_S \\
 u_2 - u_3 &= i_1 \cdot R_{sw1} \\
 i_1 &= i_2 + i_3 \\
 C \cdot \frac{du_3}{dt} &= i_2 \\
 u_3 - u_4 &= i_3 \cdot R_{sw2} \\
 u_4 &= i_3 \cdot R_L
 \end{aligned}$$

Asumiendo que la variable que aparece derivada (u_3) pueden ser seleccionada como variable de estado, las variables del modelo pueden clasificarse de la forma siguiente:

- Parámetros y constantes: $U_S, R_S, R_L, C, T_{clk}, R_{closed}, R_{open}$
- Variables de estado: u_3
- Variables algebraicas: $B, clk, b_{in}, b_0, b_1, R_{sw1}, R_{sw2}, u_1, u_2, u_4, i_1, i_2, i_3$

Para asignar la causalidad computacional al modelo, se sustituye la derivada de la variable de estado por una variable muda: $\frac{du_3}{dt} \rightarrow deru_3$.

Omitiendo las ecuaciones en las que se asigna valor a los parámetros y las constantes, se obtiene el modelo siguiente:

$$B = t \geq 0.75 \text{ and } t < 1.5 \text{ or } t \geq 3.75 \text{ and } t < 6.75 \quad (1.1)$$

$$clk = (t \% T_{clk}) < 0.5 \quad (1.2)$$

$$b_{in} = B \quad (1.3)$$

when sample(0, 0.5 · T_{clk}) **then**

$$b_0 := \text{not } b_{in} \quad (1.4)$$

$$b_1 := b_{in} \quad (1.5)$$

end when

$$u_1 = U_S \quad (1.6)$$

$$R_{sw1} = \begin{cases} R_{closed} & \text{si } b_0 = true \\ R_{open} & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad (1.7)$$

$$R_{sw2} = \begin{cases} R_{closed} & \text{si } b_1 = true \\ R_{open} & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad (1.8)$$

$$u_1 - u_2 = i_1 \cdot R_S \quad (1.9)$$

$$u_2 - u_3 = i_1 \cdot R_{sw1} \quad (1.10)$$

$$i_1 = i_2 + i_3 \quad (1.11)$$

$$C \cdot deru_3 = i_2 \quad (1.12)$$

$$u_3 - u_4 = i_3 \cdot R_{sw2} \quad (1.13)$$

$$u_4 = i_3 \cdot R_L \quad (1.14)$$

Las variables del modelo pueden clasificarse en conocidas (el tiempo, los parámetros, las constantes y las variables de estado) y desconocidas (las variables algebraicas y las derivadas de las variables de estado). A continuación se muestra dicha clasificación.

- Conocidas: t
 $U_S, R_S, R_L, C, T_{clk}, R_{closed}, R_{open}$
 u_3
- Desconocidas: $B, clk, b_{in}, b_0, b_1, u_1, u_2, u_4, i_1, i_2, i_3, R_{sw1}, R_{sw2}$
 $deru_3$

Con el fin de analizar si el modelo es *estructuralmente singular*, se comprueba que:

1. El número de ecuaciones y de variables desconocidas (incógnitas) es el mismo. Este modelo tiene 14 ecuaciones y 14 incógnitas.

2. Cada incógnita puede emparejarse con una ecuación en que aparezca y con la cual no se haya emparejado ya otra incógnita.

$$\begin{array}{lll}
 B & \rightarrow & \text{Ec. (1.1),} \\
 b_0 & \rightarrow & \text{Ec. (1.4),} \\
 R_{sw1} & \rightarrow & \text{Ec. (1.7),} \\
 u_2 & \rightarrow & \text{Ec. (1.10),} \\
 u_4 & \rightarrow & \text{Ec. (1.13),} \\
 clk & \rightarrow & \text{Ec. (1.2),} \\
 b_1 & \rightarrow & \text{Ec. (1.5),} \\
 R_{sw2} & \rightarrow & \text{Ec. (1.8),} \\
 i_2 & \rightarrow & \text{Ec. (1.11),} \\
 i_3 & \rightarrow & \text{Ec. (1.14),} \\
 b_{in} & \rightarrow & \text{Ec. (1.3),} \\
 u_1 & \rightarrow & \text{Ec. (1.6),} \\
 i_1 & \rightarrow & \text{Ec. (1.9),} \\
 deru_3 & \rightarrow & \text{Ec. (1.12),}
 \end{array}$$

Aplicando el algoritmo de la partición, se obtiene el siguiente modelo ordenado (existen otras posibles formas de ordenar el modelo que son igualmente válidas), con la causalidad computacional señalada:

$$\begin{array}{ll}
 u_3 & \text{Variable de estado} \\
 [B] & = \quad t \geq 0.75 \textbf{ and } t < 1.5 \textbf{ or } t \geq 3.75 \textbf{ and } t < 6.75 \\
 [clk] & = \quad (t \% T_{clk}) < 0.5 \\
 [b_{in}] & = \quad B \\
 & \textbf{when} \text{ sample}(0, 0.5 \cdot T_{clk}) \textbf{ then} \\
 & \quad [b_0] := \textbf{not } b_{in} \\
 & \quad [b_1] := b_{in} \\
 & \textbf{end when} \\
 [u_1] & = \quad U_S \\
 [R_{sw1}] & = \quad \begin{cases} R_{closed} & \text{si } b_0 = true \\ R_{open} & \text{en caso contrario} \end{cases} \\
 [R_{sw2}] & = \quad \begin{cases} R_{closed} & \text{si } b_1 = true \\ R_{open} & \text{en caso contrario} \end{cases} \\
 \left. \begin{array}{l} u_1 - u_2 = i_1 \cdot R_S \\ u_2 - u_3 = i_1 \cdot R_{sw1} \\ u_3 - u_4 = i_3 \cdot R_{sw2} \\ u_4 = i_3 \cdot R_L \end{array} \right| & \begin{array}{l} \text{Lazo algebraico lineal, } [u_2], [i_1] \\ \text{Lazo algebraico lineal, } [u_4], [i_3] \end{array} \\
 i1 & = \quad [i2] + i3 \\
 C \cdot [deru_3] & = \quad i_2
 \end{array}$$

Manipulando simbólicamente las ecuaciones, se obtiene el modelo ordenado y resuelto (existen otras posibles ordenaciones de las ecuaciones que son igualmente válidas).

$$\begin{aligned}
u_3 & \quad \text{Variable de estado} \\
[B] & = t \geq 0.75 \textbf{ and } t < 1.5 \textbf{ or } t \geq 3.75 \textbf{ and } t < 6.75 \\
[clk] & = (t \% T_{clk}) < 0.5 \\
[b_{in}] & = B \\
\textbf{when } \text{sample}(0, 0.5 \cdot T_{clk}) \textbf{ then} \\
\quad [b_0] & := \textbf{not } b_{in} \\
\quad [b_1] & := b_{in} \\
\textbf{end when} \\
[u_1] & = U_S \\
[R_{sw1}] & = \begin{cases} R_{closed} & \text{si } b_0 = true \\ R_{open} & \text{en caso contrario} \end{cases} \\
[R_{sw2}] & = \begin{cases} R_{closed} & \text{si } b_1 = true \\ R_{open} & \text{en caso contrario} \end{cases} \\
[i_1] & = \frac{u_1 - u_3}{R_S + R_{sw1}} \\
[u_2] & = u_1 - i_1 \cdot R_S \\
[i_3] & = \frac{u_3}{R_L + R_{sw2}} \\
[u_4] & = i_3 \cdot R_L \\
[i_2] & = i_1 - i_3 \\
[deru_3] & = \frac{\dot{i}_2}{C}
\end{aligned}$$

En la Figura 4 se muestra el diagrama de flujo para la simulación del modelo, empleando el método de integración de Euler explícito y considerando como condición de finalización que el tiempo simulado alcance el valor 12 s. El modelo posee una variable de estado de tiempo continuo: u_3 . Su valor inicial está indicado en el enunciado del ejercicio.

Se ha seleccionado un tamaño del paso igual a 0.01 s. Para ello, se ha repetido la simulación empleando diferentes tamaños del paso, encontrándose que el error cometido escogiendo 0.01 s es admisible para el propósito de este estudio.

 


Figura 4: Diagrama de flujo de la simulación del modelo.

Se muestra a continuación el código R que implementa el algoritmo mostrado en la Figura 4, con un intervalo de comunicación igual al tamaño del paso de integración, esto es, 0.01 s. En las Figuras 5 y 6 se muestran las gráficas obtenida al ejecutar el código R.

```

1 rm( list = ls() )
2 tiempoFin   <- 12      # Valor final del tiempo
3 incTiempo   <- 0.01    # Paso de integracion
4
5 # Parametros
6 US          <- 12
7 RS          <- 8e3
8 RL          <- 5e3
9 C           <- 1e-4
10 Tclk       <- 1
11 Ropen      <- 1e8
12 Rclosed    <- 1e-8
13
14 # Vector que contiene los instantes de tiempo simulado
15 tiempo <- seq(0, tiempoFin, by = incTiempo)
16
17 # Inicializacion vectores que almacenan las variables del modelo
18 nPoints <- length(tiempo)
19 u1      <- numeric(nPoints)
20 u2      <- numeric(nPoints)
21 u3      <- numeric(nPoints)
22 u4      <- numeric(nPoints)
23 i1      <- numeric(nPoints)
24 i2      <- numeric(nPoints)
25 i3      <- numeric(nPoints)
26 B       <- logical(nPoints)
27 clk     <- logical(nPoints)
28 b0      <- logical(nPoints)
29 b1      <- logical(nPoints)
30
31 # Valor inicial del estado de tiempo continuo
32 u3[1]   <- 5
33
34 # Bucle de la simulacion
35 for ( nStep in c(1:nPoints) ) {
36
37     # Calculo variables algebraicas en t
38     B[nStep]   <- tiempo[nStep] >= 0.75 && tiempo[nStep] < 1.5    ||
39                 tiempo[nStep] >= 3.75 && tiempo[nStep] < 6.75
40     clk[nStep] <- ( tiempo[nStep] %% Tclk ) < 0.5
41     if ( nStep == 1 || !clk[nStep-1] && clk[nStep] ) {
42         b0[nStep] <- !B[nStep]
43         b1[nStep] <- B[nStep]
44     } else {
45         b0[nStep] <- b0[nStep-1]
46         b1[nStep] <- b1[nStep-1]
47     }

```

```

48 u1[nStep] <- US
49 Rsw1 <- if ( b0[nStep] ) Rclosed else Ropen;
50 Rsw2 <- if ( b1[nStep] ) Rclosed else Ropen;
51 i1[nStep] <- ( u1[nStep] - u3[nStep] ) / ( RS + Rsw1 )
52 u2[nStep] <- u1[nStep] - i1[nStep] * RS
53 i3[nStep] <- u3[nStep] / ( RL + Rsw2 )
54 u4[nStep] <- i3[nStep] * RL
55 i2[nStep] <- i1[nStep] - i3[nStep]
56 deru3 <- i2[nStep] / C
57
58 # Calculo en el siguiente instante de la variable de estado
59 if ( nStep < nPoints ) {
60   u3[nStep+1] <- u3[nStep] + incTiempo * deru3
61 }
62
63 } # fin del bucle de la simulacion
64
65 # Representacion grafica
66 # Para poder usar minor.tick es necesario instalar el paquete Hmisc
67 # Configuracion de la representacion grafica
68
69 dev.new()
70 plot(tiempo, clk, xlab = "t [s]", ylab = "clk",
71      type="l", col="blue", lwd=1.5,
72      xaxp = c(0, tiempoFin, 2*tiempoFin), yaxp = c(0, 1, 1),
73      panel.first = abline(v = seq(0,tiempoFin,0.5), h = seq(0,1),
74                           lwd = 0.5, lty = 3, col="grey") )
75 dev.new()
76 plot(tiempo, B, xlab = "t [s]", ylab = "B",
77      type="l", col="blue", lwd=1.5,
78      xaxp = c(0, tiempoFin, 2*tiempoFin), yaxp = c(0, 1, 1),
79      panel.first = abline(v = seq(0,tiempoFin,0.5), h = seq(0,1),
80                           lwd = 0.5, lty = 3, col="grey") )
81 dev.new()
82 plot(tiempo, b0, xlab = "t [s]", ylab = "b0",
83      type="l", col="blue", lwd=1.5,
84      xaxp = c(0, tiempoFin, 2*tiempoFin), yaxp = c(0, 1, 1),
85      panel.first = abline(v = seq(0,tiempoFin,0.5), h = seq(0,1),
86                           lwd = 0.5, lty = 3, col="grey") )
87 dev.new()
88 plot(tiempo, b1, xlab = "t [s]", ylab = "b1",
89      type="l", col="blue", lwd=1.5,
90      xaxp = c(0, tiempoFin, 2*tiempoFin), yaxp = c(0, 1, 1),
91      panel.first = abline(v = seq(0,tiempoFin,0.5), h = seq(0,1),
92                           lwd = 0.5, lty = 3, col="grey") )
93
94 dev.new()
95 plot(tiempo, u1, xlab = "t [s]", ylab = "u1 [V]",
96      type="l", col="blue", lwd=1.5,
97      xaxp = c(0, tiempoFin, 2*tiempoFin),
98      panel.first = abline(v = seq(0,tiempoFin,0.5), h = seq(0,20,1),
99                           lwd = 0.5, lty = 3, col="grey") )
100
101 dev.new()

```

```

102 plot(tiempo, u2, xlab = "t [s]", ylab = "u2 [V]",
103       type="l", col="blue", lwd=1.5,
104       xaxp = c(0, tiempoFin, 2*tiempoFin),
105       panel.first = abline(v = seq(0,tiempoFin,0.5), h = seq(0,20,1),
106                           lwd = 0.5, lty = 3, col="grey") )
107
108 dev.new()
109 plot(tiempo, u3, xlab = "t [s]", ylab = "u3 [V]",
110       type="l", col="blue", lwd=1.5,
111       xaxp = c(0, tiempoFin, 2*tiempoFin),
112       panel.first = abline(v = seq(0,tiempoFin,0.5), h = seq(0,20,1),
113                           lwd = 0.5, lty = 3, col="grey") )
114
115 dev.new()
116 plot(tiempo, u4, xlab = "t [s]", ylab = "u4 [V]",
117       type="l", col="blue", lwd=1.5,
118       xaxp = c(0, tiempoFin, 2*tiempoFin),
119       panel.first = abline(v = seq(0,tiempoFin,0.5), h = seq(0,20,1),
120                           lwd = 0.5, lty = 3, col="grey") )
121
122 dev.new()
123 plot(tiempo, i1, xlab = "t [s]", ylab = "i1 [A]",
124       type="l", col="blue", lwd=1.5,
125       xaxp = c(0, tiempoFin, 2*tiempoFin),
126       panel.first = abline(v = seq(0,tiempoFin,0.5),
127                           h = seq(0,0.002,0.0001),
128                           lwd = 0.5, lty = 3, col="grey") )
129
130 dev.new()
131 plot(tiempo, i2, xlab = "t [s]", ylab = "i2 [A]",
132       type="l", col="blue", lwd=1.5,
133       xaxp = c(0, tiempoFin, 2*tiempoFin),
134       panel.first = abline(v = seq(0,tiempoFin,0.5),
135                           h = seq(-0.003,0.003,0.0002),
136                           lwd = 0.5, lty = 3, col="grey") )
137
138 dev.new()
139 plot(tiempo, i3, xlab = "t [s]", ylab = "i3 [A]",
140       type="l", col="blue", lwd=1.5,
141       xaxp = c(0, tiempoFin, 2*tiempoFin),
142       panel.first = abline(v = seq(0,tiempoFin,0.5),
143                           h = seq(0,0.003,0.0001),
144                           lwd = 0.5, lty = 3, col="grey") )

```

Código 1: Programación en R del algoritmo de la simulación.

 
 


Figura 5: Resultado de la ejecución del código R.

**Figura 6:** Resultado de la ejecución del código R.

Ejercicio 3

Describa en lenguaje Modelica el sistema del ejercicio anterior, de las dos maneras siguientes:

1. Como un modelo atómico, que viene descrito por las ecuaciones que usted ha planteado al contestar a la pregunta anterior.
2. Programe una librería que contenga los componentes necesarios para componer el sistema descrito en el Ejercicio 2. A continuación, defina dicho sistema como un modelo compuesto, instanciando y conectando componentes de la librería que ha creado.

Asigne a los parámetros los valores indicados en el ejercicio anterior y simule los dos modelos anteriores durante 12 s. Compruebe que las simulaciones de ambos modelos proporcionan el mismo resultado. Para ello, represente gráficamente frente al tiempo las variables siguientes: B , clk , b_0 , b_1 , u_1 , u_2 , u_3 , u_4 , i_1 , i_2 , i_3 .

Solución al Ejercicio 3

El modelo atómico en lenguaje Modelica se muestra en Código 2. El resultado de la simulación está representado en las Figuras 7 – 9.

En el Código 3 se muestra una posible forma de modelar los componentes, organizándolos en una librería, y de componer el sistema mediante dichos componentes. En este caso, se asigna valor inicial al voltaje del condensador en la interfaz gráfica del entorno de modelado, una vez traducido el modelo.

```

1 model circ
2   import SI = Modelica.Units.SI;
3   parameter SI.Voltage US = 12;
4   parameter SI.Resistance RS = 8e3, RL = 5e3;
5   parameter SI.Capacitance C = 1e-4;
6   parameter SI.Time T_clk = 1;
7   parameter SI.Resistance Ropen = 1e8, Rclosed = 1e-8;
8   SI.Voltage u_1, u_2, u_3(start=5, fixed=true), u_4;
9   SI.Current i_1, i_2, i_3;
10  Boolean B, b_in, clk(start=false, fixed=true), b_0, b_1;
11  SI.Resistance Rsw1, Rsw2;
12  equation
13    // Entradas al circuito de control
14    when sample(0, 0.5*T_clk) then
15      clk = not pre(clk);
16    end when;
17    B = time >= 0.75 and time < 1.5 or time >= 3.75 and time < 6.75;
18    // Circuito de control
19    b_in = B;
20    when clk then
21      b_0 = not b_in;
22      b_1 = b_in;
23    end when;
24    // Circuito analogico
25    u_1 = US;
26    u_1 - u_2 = i_1 * RS;
27    Rsw1 = if b_0 then Rclosed else Ropen;
28    u_2 - u_3 = i_1 * Rsw1;
29    C * der(u_3) = i_2;
30    i_1 = i_2 + i_3;
31    Rsw2 = if b_1 then Rclosed else Ropen;
32    u_3 - u_4 = i_3 * Rsw2;
33    u_4 = i_3 * RL;
34    annotation (experiment(StopTime=12));
35 end circ;

```

Código 2: Modelo atómico en Modelica.

 


Figura 7: Resultado de la ejecución del código Modelica.

 


Figura 8: Resultado de la ejecución del código Modelica.

 


Figura 9: Resultado de la ejecución del código Modelica.

```

1 package LibElectrica
2
3 import SI = Modelica.Units.SI;
4
5
6 package Interfaces
7
8     connector Pin
9         SI.Voltage u;
10        flow SI.Current i;
11    end Pin;
12
13    connector BinaryInput
14        input Boolean b;
15    end BinaryInput;
16
17    connector BinaryOutput
18        output Boolean b;
19    end BinaryOutput;
20
21    model OnePort
22        Interfaces.Pin p, n;
23    protected
24        SI.Voltage u "Voltaje entre pines (= p.u - n.u)";
25    equation
26        u = p.u - n.u;
27        p.i = -n.i;
28    end OnePort;
29
30 end Interfaces;
31
32
33 package BooleanInputSignals
34
35     model Signal_B
36         Interfaces.BinaryOutput B;
37    equation
38        B.b = time >= 0.75 and time < 1.5 or
39            time >= 3.75 and time < 6.75;
40    end Signal_B;
41
42    model Signal_clk
43        Interfaces.BinaryOutput Clk;
44        parameter SI.Time T_clk = 1;
45    equation
46        when sample(0, 0.5*T_clk) then
47            Clk.b = not pre(Clk.b);
48        end when;
49    end Signal_clk;
50
51 end BooleanInputSignals;
52
53

```

```

54
55 package Components
56
57 model ControlCircuit
58     Interfaces.BinaryInput B_in, Clk;
59     Interfaces.BinaryOutput B_0, B_1;
60     equation
61         when Clk.b then
62             B_0.b = not B_in.b;
63             B_1.b = B_in.b;
64         end when;
65     end ControlCircuit;
66
67 model Battery
68     extends Interfaces.OnePort;
69     parameter SI.Voltage U;
70     equation
71         u = U;
72     end Battery;
73
74 model Resistor
75     extends Interfaces.OnePort;
76     parameter SI.Resistance R;
77     equation
78         u = R * p.i;
79     end Resistor;
80
81 model Switch
82     extends Interfaces.OnePort;
83     Interfaces.BinaryInput B;
84     parameter SI.Resistance Ropen = 1e8, Rclosed = 1e-8;
85     SI.Resistance Rsw;
86     equation
87         Rsw = if B.b then Rclosed else Ropen;
88         u = Rsw * p.i;
89     end Switch;
90
91 model Capacitor
92     extends Interfaces.OnePort;
93     parameter SI.Capacitance C "Capacidad";
94     equation
95         C * der(u) = p.i;
96     end Capacitor;
97
98 model Ground
99     Interfaces.Pin p;
100     equation
101         p.u = 0;
102     end Ground;
103
104 end Components;
105
106
107

```

```

108
109 package Circuits
110
111 model circ
112     Components.Battery Bat (U=12);
113     Components.Resistor RS (R=8e3), RL (R=5e3);
114     Components.Capacitor C (C=1e-4);
115     Components.Switch Sw1, Sw2;
116     Components.Ground Ground;
117     Components.ControlCircuit Cntrl;
118     BooleanInputSignals.Signal_B Signal_B;
119     BooleanInputSignals.Signal_clk Signal_clk;
120 equation
121     connect (Signal_B.B, Cntrl.B_in);
122     connect (Signal_clk.Clk, Cntrl.Clk);
123     connect (Cntrl.B_0, Sw1.B);
124     connect (Cntrl.B_1, Sw2.B);
125     connect (Bat.p, RS.p);
126     connect (Bat.n, Ground.p);
127     connect (RS.n, Sw1.p);
128     connect (Sw1.n, C.p);
129     connect (C.n, Ground.p);
130     connect (C.p, Sw2.p);
131     connect (Sw2.n, RL.p);
132     connect (RL.n, Ground.p);
133     annotation (experiment (StopTime=12));
134 end circ;
135
136 end Circuits;
137
138 end LibElectrica;

```

Código 3: Librería y modelo compuesto en Modelica.

Ejercicio 4

Consideremos el problema en dos dimensiones de un tubo cilíndrico macizo, fabricado con un material aislante térmico, de conductividad térmica κ , que contiene en su interior dos tubos cilíndricos de diferente radio que transportan agua a diferente temperatura. En la Figura 10 se muestra el sistema descrito en dos dimensiones, que es simétrico respecto al eje X.

 


Figura 10: Sistema térmico.

El radio del tubo exterior es $r = 0.5$ m, y los radios de los tubos internos miden $r_1 = 0.15$ m y $r_2 = 0.1$ m. La distancia d_1 vale 0.2 m y la distancia d_2 vale 0.15 m.

La parte exterior del tubo de radio r se mantiene a una temperatura de 273 K, y los tubos interiores izquierdo y derecho se mantienen a unas temperaturas de 360 K y 320 K respectivamente. La conductividad térmica del material aislante vale $\kappa = 0.03 \frac{W}{K \cdot m}$.

Obtenga un gráfico con las curvas de nivel de la temperatura, empleando FlexPDE. Escriba el código del *script* de FlexPDE correspondiente y muestre el gráfico generado por FlexPDE.

Solución al Ejercicio 4

El *script* se muestra en el Código 4, el gráfico generado por FlexPDE se muestra en la Figura 11.

```

1 TITLE 'Tuberias'
2 SELECT      errlim=3e-4      ngrid=1      spectral_colors
3 VARIABLES   temp { unidades SI : m, K, W }
4 DEFINITIONS
5   r=0.5      r1=0.15      r2=0.1      d1=0.2      d2=0.15
6   k=0.03      {Conductividad termica }
7 EQUATIONS
8   div( -k*grad(temp))=0
9 BOUNDARIES
10 region 'dominio'
11   start 'exterior' (0,-r) value(temp)=273      { Suelo congelado }
12   arc( center=0,0) angle=360
13   start 'izquierda' (-d1-r1,0) value(temp)=360 { Tuberia izquierda }
14   arc( center=-d1,0) angle=360
15   start 'derecha' (d2-r2,0) value(temp)=320    { Tuberia derecha }
16   arc( center=d2,0) angle=360
17 PLOTS
18   contour( temp)
19 END

```

Código 4: Modelo descrito en FlexPDE.

 


Figura 11: Gráfico generado por FlexPDE.