

INGENIERÍA DE COMPUTADORES III

Solución al Ejercicio de Autocomprobación 4


PREGUNTA 1 (2 puntos)

Tomando como base el siguiente código VHDL, dibuje el cronograma de evolución de las señales in1, in2, s1, s2, s3 y s4 entre los instantes 0 y 60 ns.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity codigo is
end entity codigo;
architecture codigo of codigo is
    signal s1, s2, s3, s4 : std_logic;
    signal in1, in2      : std_logic;
begin
    s1 <= in1 nand in2 after 5 ns;
    process
        variable var1, var2 : std_logic;
    begin
        for i in 0 to 4 loop
            var1 := in1 nand in2;
            var2 := var1;
            s2   <= in1 nand in2;
            s3   <= s2;
            s4   <= var2;
            wait for 10 ns;
        end loop;
        wait;
    end process;
    in1 <= '1';
    in2 <= '0',
        '1' after 10 ns, '0' after 11 ns,
        '1' after 20 ns, '0' after 30 ns,
        '1' after 40 ns, '0' after 50 ns;
end architecture codigo;
```

Solución a la Pregunta 1

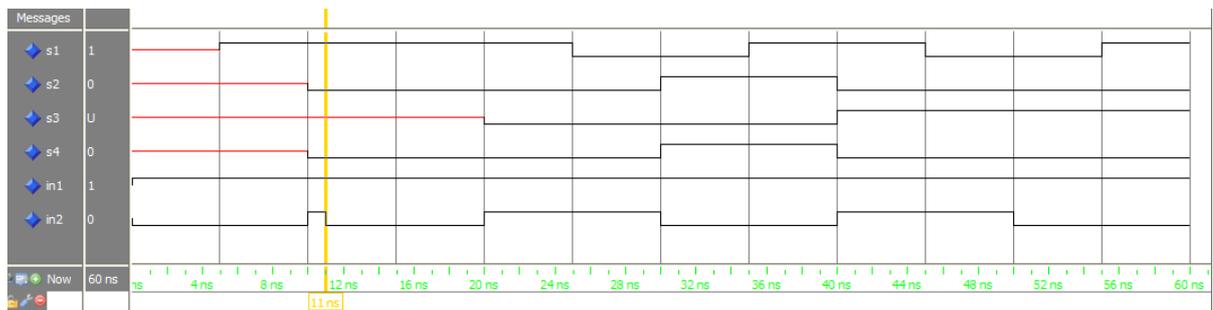A continuación, se muestra el cronograma de evolución de las señales s_1 , s_2 , s_3 , s_4 , in_1 e in_2 entre los instantes 0 y 60 ns.



Debido al retardo de 5 ns, el valor de la señal s_1 no está definido hasta el instante 5 ns. Por ello, esta señal tiene inicialmente el valor 'U'. Debido a que el retardo de 5 ns es de tipo inercial, el pulso de 1 ns en in_2 no produce cambios en el valor de la señal s_1 .


La señal s_2 no tiene un valor definido hasta el instante $(10+\delta)$ ns. En dicho instante la señal s_2 toma el valor '0'. Toma el valor '1' en el instante $(30+\delta)$ ns. Finalmente, la señal s_2 toma el valor '0' en el instante $(40+\delta)$ ns.

La señal s_3 está retrasada 10 ns respecto a la señal s_2 .

La señal s_4 toma los mismos valores que la señal s_2 .

PREGUNTA 2 (3 puntos)

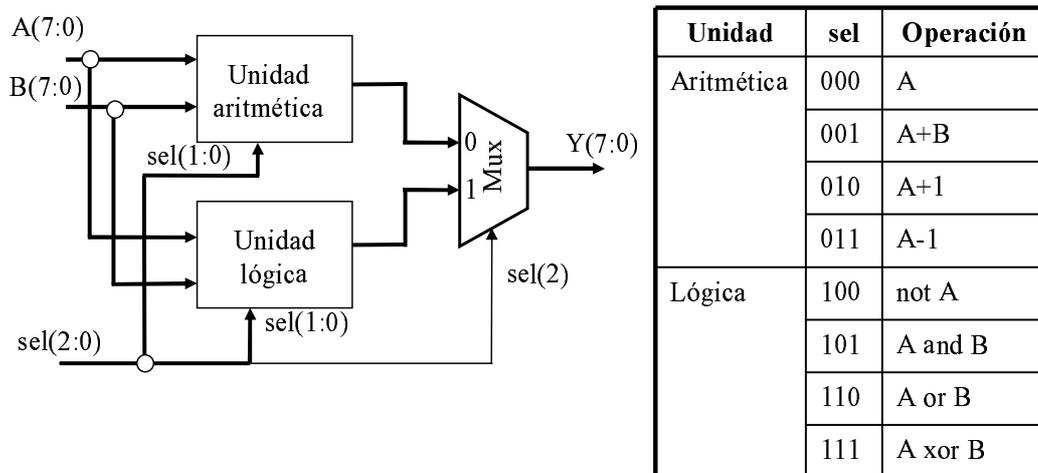A continuación, se muestra el circuito, la tabla de operaciones y la **entity** de una ALU. La ALU realiza operaciones sobre dos operandos de 8 bits, denominados A y B. La salida de la ALU se selecciona mediante el bit más significativo de la señal *sel*, mientras que la operación que realiza se especifica mediante los otros dos bits de esta señal.



```
entity ALU is
  port( Y      : out std_logic_vector ( 7 downto 0 );
        A, B   : in  std_logic_vector ( 7 downto 0 );
        sel    : in  std_logic_vector ( 2 downto 0 ) );
end entity ALU;
```

Escriba en VHDL la **architecture** que describe el comportamiento de la ALU, empleando para ello tres sentencias de asignación concurrente de selección.

Puede realizar las hipótesis de diseño adicionales que estime convenientes, siempre y cuando las explique detalladamente y no estén en contradicción con las especificaciones anteriores.

Solución a la Pregunta 2

El diseño de la ALU se muestra en Código VHDL 1.1.

```
-----
---Diseño de la ALU empleando sentencias concurrentes de seleccion
-----
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity ALU is
    port( Y      : out std_logic_vector ( 7  downto 0);
          A, B   : in  std_logic_vector ( 7  downto 0);
          sel    : in  std_logic_vector ( 2  downto 0) );
end entity ALU;

architecture ALU_concurrente of ALU is
    signal arith, logic: std_logic_vector(7  downto 0);
begin
    --Unidad Aritmética
    with sel(1  downto 0) select
        arith <= A when "00",
               std_logic_vector(signed(A)+signed(B)) when "01",
               std_logic_vector(signed(A)+1) when "10",
               std_logic_vector(signed(A)-1) when  others;

    --Unidad Lógica
    with sel(1  downto 0) select
        logic <= not A when "00",
               A and B when "01",
               A or B when "10",
               A xor B when others;

    --Multiplexor
    with sel(2) select
        Y <= arith when '0',
           logic when others;

end architecture ALU_concurrente;
-----
```

Código VHDL 1.1: Diseño de la ALU.

PREGUNTA 3 (3 puntos)

Diseñe un circuito secuencial síncrono del tipo *máquina de Moore*, con una entrada serie de un bit, que detecte cuando recibe por dicha entrada tres o más bits consecutivos de valor '1'. La **entity** del circuito se muestra a continuación.

```
entity detector is
  port( Y      : out std_logic;
        state : out std_logic_vector(1 downto 0);
        X      : in  std_logic;
        reset  : in  std_logic;
        clk    : in  std_logic);
end entity detector;
```

Como puede verse en la definición anterior de la **entity**, el circuito tiene una señal de reloj (*clk*), un entrada serie de un bit (*x*), una señal de reset asíncrona activa en '1' (*reset*), una señal que indica el estado en el que se encuentra el circuito (*state*) y una señal de salida de un bit (*Y*).


El funcionamiento del circuito es el siguiente. La señal *Y* se pone a '1' cuando por la entrada *X* se reciben tres o más bits consecutivos de valor '1'. Todos los cambios tienen lugar en el flanco de subida de la señal de reloj. Por otra parte, la señal *reset* pone asíncronamente el circuito en su estado inicial.

Escriba en VHDL la **architecture** que describe el comportamiento del circuito en términos de una máquina de Moore. Dibuje el diagrama de estados correspondiente al circuito que ha diseñado.

Puede realizar las hipótesis de diseño adicionales que estime convenientes, siempre y cuando las explique detalladamente y no estén en contradicción con las especificaciones anteriores.

Solución a la Pregunta 3

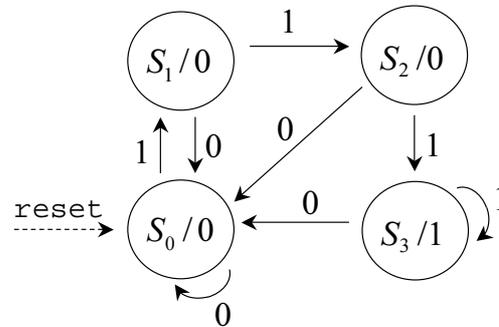A continuación, se muestra el diagrama de estados del circuito implementado como una máquina de Moore.



El código VHDL que describe el comportamiento del circuito en términos de una máquina de Moore se muestra en Código VHDL 1.2.

```

-----
--Detector de 3 o mas unos consecutivos
-----
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity detector is
    port( Y      : out std_logic;
          state : out std_logic_vector(1 downto 0);
          X      : in  std_logic;
          reset  : in  std_logic;
          clk    : in  std_logic);
end entity detector;

architecture detector of detector is
    signal internal_state:std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    state <= internal_state;

    --Cálculo salida
    salida: process (internal_state) is
    begin
        case internal_state is
            when "00" => Y <= '0';
            when "01" => Y <= '0';
            when "10" => Y <= '0';
            when others => Y <= '1';
        end case;
    end process salida;

    --Calculo del proximo estado
    proximo_estado: process (clk, reset)
    begin
        if (reset = '1') then --reset asíncrono
            internal_state <= "00";
        elsif (rising_edge(clk)) then
            case internal_state is
                when "00" => -- Estado actual: 00
                    if X = '1' then
                        internal_state <= "01";
                    else
                        internal_state <= "00";
                    end if;
                when "01" => --Estado actual: 01
                    if X = '1' then
                        internal_state <= "10";
                    else
                        internal_state <= "00";
                    end if;
                when "10" => --Estado actual: 10
                    if X = '1' then
                        internal_state <= "11";
                    else
                        internal_state <= "00";
                    end if;
                when "11" => -- Estado actual: 11
                    if X = '1' then
                        internal_state <= "11";
                    else
                        internal_state <= "00";
                    end if;
                when others=> -- Por completitud
                    internal_state <= "00";
            end case;
        end if;
    end process proximo_estado;
end architecture detector;
-----

```


Código VHDL 1.2: Diseño del detector de una secuencia 3 unos o más consecutivos.

PREGUNTA 4 (2 puntos)

Programe en VHDL el banco de pruebas del circuito secuencial que ha diseñado al contestar a la Pregunta 3. Explique detalladamente cómo el programa de test comprueba de manera sistemática el funcionamiento del circuito. El banco de pruebas debe comprobar que los valores obtenidos de la UUT coinciden con los esperados, mostrando el correspondiente mensaje en caso de que no coincidan. Al final del test, debe mostrarse un mensaje indicando el número total de errores.

Solución a la Pregunta 4

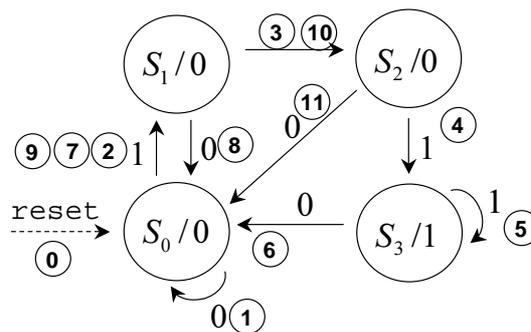El banco de pruebas del detector de secuencias diseñado en la Pregunta 3 se muestra en Código VHDL 1.3 y 1.4. Este banco de pruebas comprueba todas las transiciones de estados del circuito en el orden indicado en la figura siguiente.



```

-----
-- Banco de pruebas del detector de 3 unos consecutivos
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity bp_detector is
end entity bp_detector;

architecture bp_detector of bp_detector is
    constant PERIODO : time := 100 ns; -- Reloj
    signal state : std_logic_vector(1 downto 0); -- Salidas UUT
    signal Y : std_logic;
    signal clk : std_logic := '0'; -- Entradas UUT
    signal reset, X : std_logic;

    component detector is
        port( Y : out std_logic;
              state : out std_logic_vector(1 downto 0);
              X : in std_logic;
              reset : in std_logic;
              clk : in std_logic);
    end component detector;

    -- Procedimiento para comprobar las salidas
    procedure comprueba_salidas
        (esperado_state : std_logic_vector(1 downto 0);
         actual_state : std_logic_vector(1 downto 0);
         esperado_Y : std_logic;
         actual_Y : std_logic;
         error_count : inout integer) is
    begin
        -- Comprueba state
        if (esperado_state /= actual_state ) then
            report "ERROR: Estado esperado (" &
                std_logic'image(esperado_state(1)) &
                std_logic'image(esperado_state(0)) &
                "), estado actual (" &
                std_logic'image(actual_state(1)) &
                std_logic'image(actual_state(0)) &
                "), instante: " &
                time'image(now);
            error_count := error_count + 1;
        end if;
        -- Comprueba Y
        if (esperado_Y /= actual_Y ) then
            report "ERROR: Salida Y esperada (" &
                std_logic'image(esperado_Y) &
                "), salida actual (" &
                std_logic'image(actual_Y) &
                "), instante: " &
                time'image(now);
            error_count := error_count + 1;
        end if;
    end procedure comprueba_salidas;

```

Código VHDL 1.3: Diseño del banco de pruebas del detector de una secuencia 3 unos o más consecutivos.

```

begin
  -- Instanciar y conectar UUT
  uut : component detector port map
        (Y, state, X, reset, clk);

  reset <= '0', '1' after (PERIODO/4),
          '0' after (PERIODO+PERIODO/4);
  clk <= not clk after (PERIODO/2);
  gen_vec_test : process is
    variable error_count : integer := 0; -- Núm. errores
  begin
    report "Comienza la simulación";
    -- Vectores de test y comprobación del resultado
    X <= '0'; wait for PERIODO; -- 1
    comprueba_salidas("00",state,'0',Y,error_count);
    X <= '1'; wait for PERIODO; -- 2
    comprueba_salidas("01",state,'0',Y,error_count);
    X <= '1'; wait for PERIODO; -- 3
    comprueba_salidas("10",state,'0',Y,error_count);
    X <= '1'; wait for PERIODO; -- 4
    comprueba_salidas("11",state,'1',Y,error_count);
    X <= '1'; wait for PERIODO; -- 5
    comprueba_salidas("11",state,'1',Y,error_count);
    X <= '0'; wait for PERIODO; -- 6
    comprueba_salidas("00",state,'0',Y,error_count);
    X <= '1'; wait for PERIODO; -- 7
    comprueba_salidas("01",state,'0',Y,error_count);
    X <= '0'; wait for PERIODO; -- 8
    comprueba_salidas("00",state,'0',Y,error_count);
    X <= '1'; wait for PERIODO; -- 9
    comprueba_salidas("01",state,'0',Y,error_count);
    X <= '1'; wait for PERIODO; -- 10
    comprueba_salidas("10",state,'0',Y,error_count);
    X <= '0'; wait for PERIODO; -- 11
    comprueba_salidas("00",state,'0',Y,error_count);
    -- Informe final
    report "Hay " &
          integer'image(error_count) &
          " errores.";
    wait; -- Final del bloque process
  end process gen_vec_test;
end architecture bp_detector;
-----

```

Código VHDL 1.4: Continuación del diseño del banco de pruebas del detector de una secuencia 3 unos o más consecutivos.